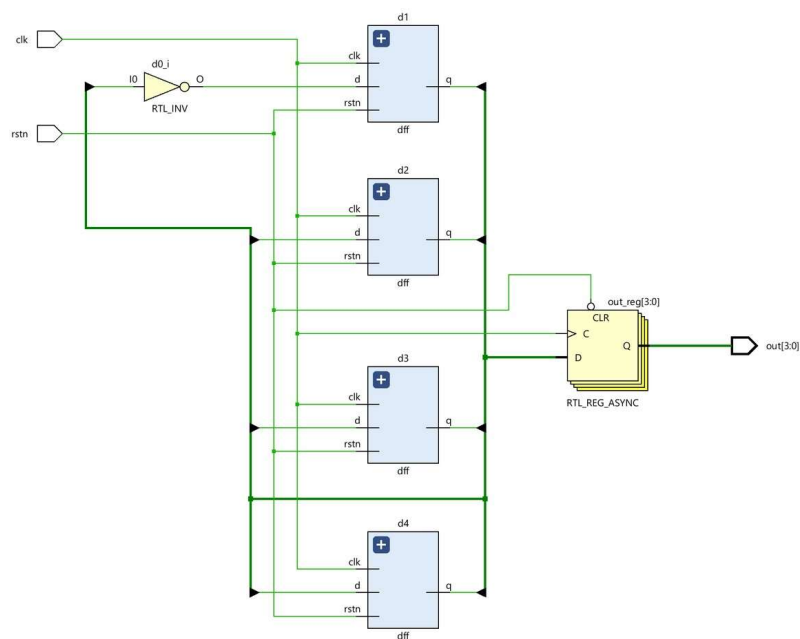


Assignment 16: Design 4-bit Johnson Counter using Structural Modeling style.

Code:

```
1 module dff (  
2     input clk, rstn, d,  
3     output reg q  
4 );  
5     always @(posedge clk or negedge rstn)  
6     begin  
7         if (~rstn) // Note: Correcting the negation of rstn  
8             q <= 1'b0;  
9         else  
10            q <= d;  
11        end  
12    endmodule  
13  
14    module top (  
15        input clk, rstn,  
16        output reg [3:0] out  
17    );  
18  
19        wire t0, t1, t2, t3;  
20  
21        dff d1 (.clk(clk), .rstn(rstn), .d(~t3), .q(t0));  
22        dff d2 (.clk(clk), .rstn(rstn), .d(t0), .q(t1));  
23        dff d3 (.clk(clk), .rstn(rstn), .d(t1), .q(t2));  
24        dff d4 (.clk(clk), .rstn(rstn), .d(t2), .q(t3));  
25  
26        always @(posedge clk or negedge rstn)  
27        begin  
28            if (~rstn)  
29                out <= 4'b0000;  
30            else  
31                out <= {t0, t1, t2, t3}; // Concatenate outputs of D flip-flops  
32            end  
33        endmodule  
34    endmodule  
35  
36  
37
```

Structural Schematic



Simulation

